

THỰC HÀNH NHẬP MÔN MẠCH SỐ

PH002 – LAB03

1. Lý thuyết


- Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn SV các mạch tổ hợp đơn giản như mux, mạch giải mã.
- Sinh viên hiểu và thực hiện nội dung thực hành và bài tập

2. Thực hành

2.1. Thiết kế bộ chọn Multiplexer 2-to-1 và 4-to-1 4 bit.

3. Bài tập

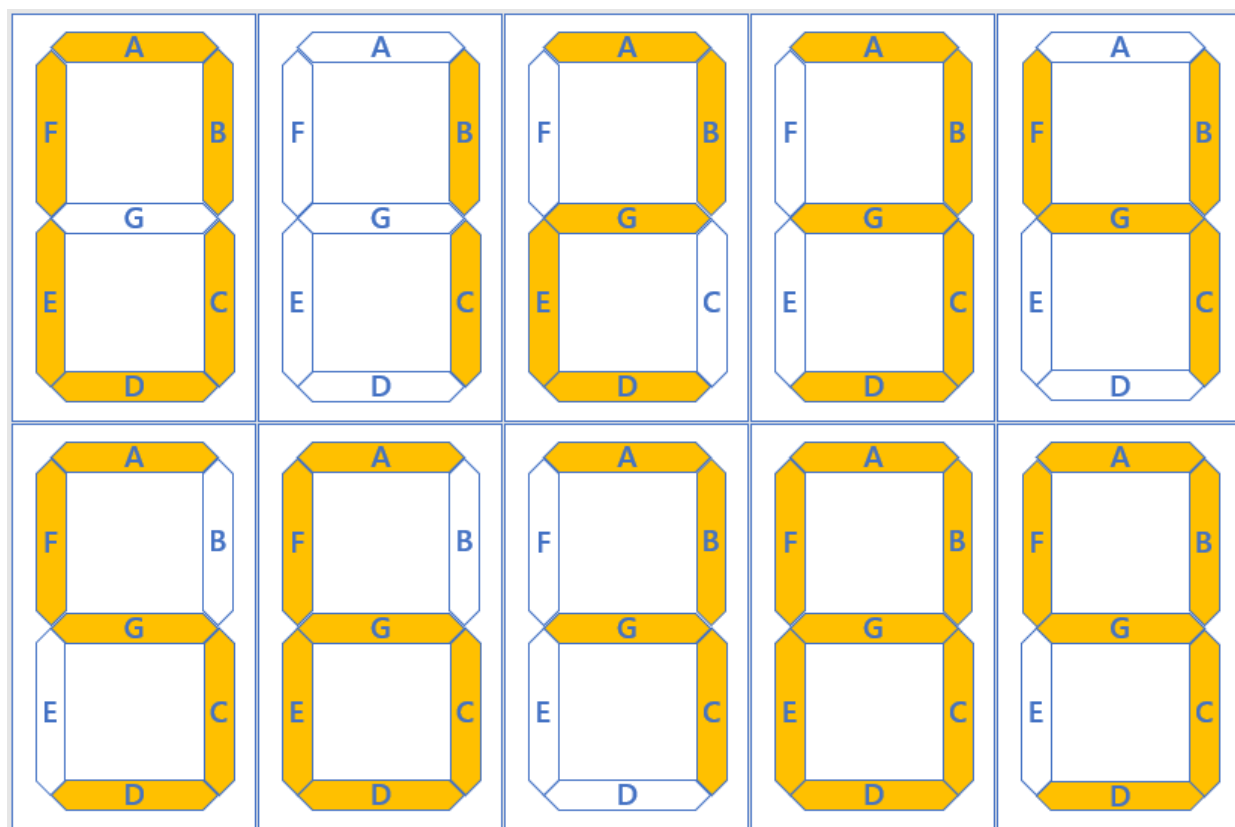3.1. Thiết kế mạch giải mã cho led 7 đoạn.



3.2. Thực hiện nạp các thiết kế trên xuống kit thực hành và kiểm tra kết quả.